

QRZ...

NORRKÖPINGS RADIOKLUBB

Nr 3
Mars
1948

- S a m m a n t r ä d e -

Mittagen den 3 mars kl 1930, klubblokalen Nelinsgatan 24.

Program:

1. Föreningsangelägenheter.
2. Något om antenner i anslutning till QSL-artikeln.
3. "En rundvandring med högtalare på ryggen genom Sveriges land!" Käseri av A. Andersson.
4. Demonstration av amerikansk 2 1/2 m-station.
5. Kaffe
6. Frågelåda

Studiebesöket den 22 febr på F 13 blev en fullträff. Frivillig personal från F 13 demonstrerade sakkunnigt en mängd intressanta saker som finns att se på en flygflottilj. Ett näget bistert vader hade tydligare avskricket en del från att komma ut, c:a 50 personer deltog i studiebesöket.

Klubbens bibliotek hålls öppet för lån fredagar kl 1900-1930.

Antenner (forts.)

Om man tänker sig att man viker ihop en halvvägsantenn på mitten så att halvorna löpa parallellt får man en kvartvägsresonanslinje. Fortfarande gäller att strömmen är max och impedansen låg i mitten (ien slutna ändan) och strömmen min i den öppna änden (hög impedans). Då strömmarna i de parallella ledarna är motriktade uppstår inget ytter fält varför linjen själv inte strålar ut effekt. En sådan resonanslinje kan med fördel användas att mata en antenn då man ju vill att endast antennen skall stråla och feedern enbart överföra sändareffekten till antennen. Feedern behöver inte nödvändigtvis vara en kvartvägsstång utan kan ha en längd på två eller flera kvartvägsstånger. De två ledarna i feedern hållas i sitt lage genom s.k. feederspridare frigenom feedern till sitt utseende påminner om en repstege. För varje våglängd finns ett visst avstånd mellan ledarna som ger minsta strålning. Detta värde är dock ej kritiskt, ett avstånd på 15 cm. kan användas för alla amatörbanden utecken.

En halvvägsantenn matas antingen i ena änden (spänningssättning) eller på mitten (strömmatning) från en resonanslinje med ungefärlig samma resultat, möjliggör att den strömmatade att föredraga i vissa fall. Å andra sidan är det oftast lättare att göra anslutningen i ena änden s.k. zeppantenn. När man vet att det är en resonanslinje inser man också varför det vid zeppanten är nödvändigt att ha en ledning "som går ingenstans" i feedern. Om en kvartvägslinje är ansluten till en zepp (spänningssättning) skall strömmen tydligt vara hög i den ände som kopplas till sändaren. Avstämningen sker i så fall genom serieresonans vilket kan tillgå på så sätt att de båda ledarna i feedern över var sin avstämningsskondensator går till ändarna på en spole som är induktivt kopplad till sändarens tankkrets. Om feedern är två kvartvägsstånder lång måste man på grund av strömfördelningen ha hög spänning (hög impedans) även i den ände som kopplas till sändaren. Detta sker genom att man avslutar feedern med en parallellresonanskrets kopplad till sändarens tankkrets.

Om feedern anslutes till antennens mitt i stället, får man strömmar i den ände som är kopplad till antennen och man får då vid en kvartsvågslinje ansluta feedern med en paralellresonanskrets (spänningmax) vid sändaren och en serieresonanskrets (strömmar) vid en feederlängd på två kvartsvågs längder.

Eftersom feedern i alla fall avstämnes är inte feederlängden kritisk men det är tillräddigt att hålla den nära något hel kvartsvågslängd för att ej avstämningssvarigheter skall uppstå.

Vid zeppantennen är antennlängden ganska kritisk, genom att vid fel längd kommer strömmar att hamna en bit in på antennen eller ett stycke ned på den feederledare till vilken antennen är ansluten berende på om antennen är för lång eller för kort. I den fria feederledaren är strömmen noll i änden varför balans uppstår och effekt är förlorad genom strömlinje från feedern. År dock resonanslinjen ansluten till antennens mitt kan utbalanseringen ske även om antennlängden avviker avsevärt från det rätta värdet. Huvudsaken är att anslutningen görs exakt på mitten.

Dessa antenntyper kan med mycket gott resultat användas på flera band. Ett enkelt exempel visar detta. Vi anta att antennen är en halv våglängd för 80-m bandet och matad på mitten med en kvartsvågslinje. I enlighet med vad som tidigare sagts har antennen strömmar i mitten och feedern avstämnes med paralellresonanskrets (spänningmax). För 40m-bandet får man spänningmax i mitten på antennen. Feedern blir i detta fall två kvartsvågslängder och enligt strömfördelningen får man även i detta fall spänningmax i nedre änden (paralellavstämning). Samma förhållande uppstår på 20- och 10m-banden. Inklast ser man det om man ritar upp de olika fallen. Om antennen är ändmatad får man i första fallet serieavstämning men på alla de högre banden paralellavstämning.

Fördringar på isolering och avstämningskondensatorer bli olika vid paralell- och serieavstämning. Vid paralellavstämning måste isolatören vara god och plattavståndet i avstämningekondensatorn lika stort som i slutsteget tankkrets. Användes i stället serieavstämning kan man använda betydligt mindre och enklare avstämningekondensatorer då ju spänningen är låg i detta fall.

Kopplingen mellan sändarens tankkrets och feedern samt avstämningen kan varieras på flera sätt som här inte kan behandlas på grund av utrymmesskälet.

I en kommande artikel skall den andra huvudgruppen, impedansanpassade matarledningar behandlas.

—ooooooocoooo—